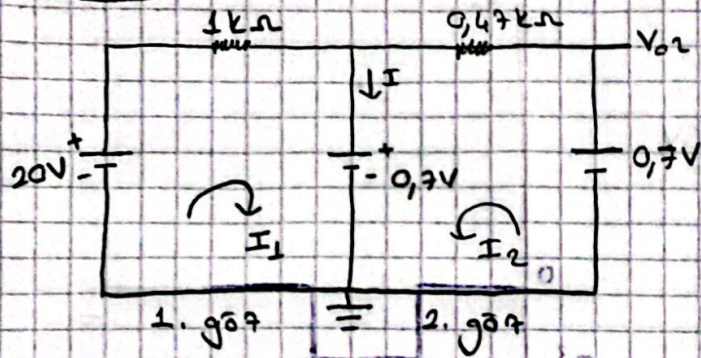


Soru 1



$$V_{01} = 0,7V$$

$$V_{02} = 0,7V$$

1. g08

$$-20 + (I_1 \times 1k) + 0,7 = 0$$

$$I_1 = \frac{19,3}{1k} = 19,3mA$$

2. g08


$$-0,7 + (I_2 \times 0,47) + 0,7 = 0$$

$$I_2 \times 0,47 = 0$$

$$I_2 = 0$$

$$I = I_1 + I_2 = 19,3mA + 0mA = 19,3mA$$

Soru 2

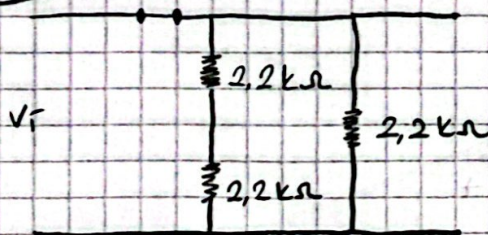


Pozitif Yarım Dalga

$$V_{0max} = \frac{2,2k\Omega}{2,2k\Omega + 2,2k\Omega}$$

$$= \frac{1}{2} (V_{imax})$$

$$= \frac{1}{2} \cdot 100$$

$$= 50V$$

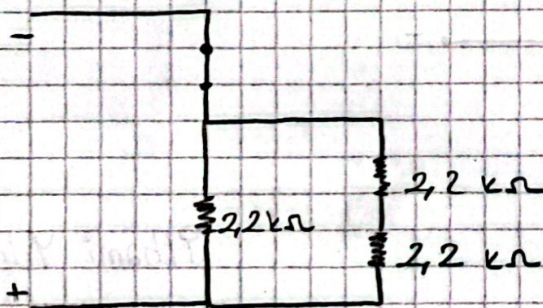


$$V_{0max} = \frac{2,2k\Omega}{2,2k\Omega + 2,2k\Omega}$$

$$= \frac{1}{2} (V_{imax})$$

$$= \frac{1}{2} \cdot 100$$

$$= 50V$$

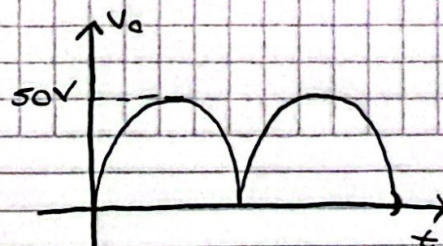


$$V_{dc} = 0,636V = 0,636(50V)$$

$$= 31,8V$$

Soru 3 - A)


$$\Rightarrow -5V + 2V - V_o = 0$$

$$V_o = -3V$$

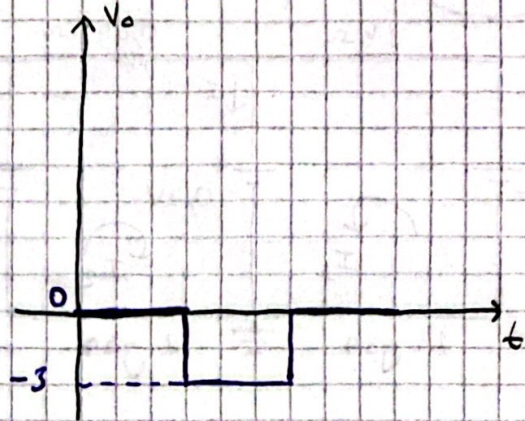


B)

$$\Rightarrow V_o = 5V$$

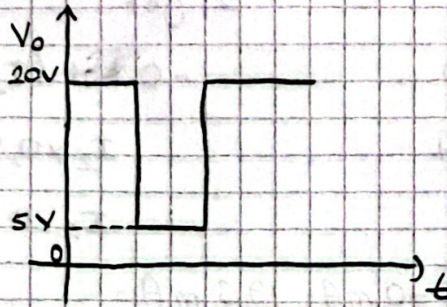

Soru - 4)

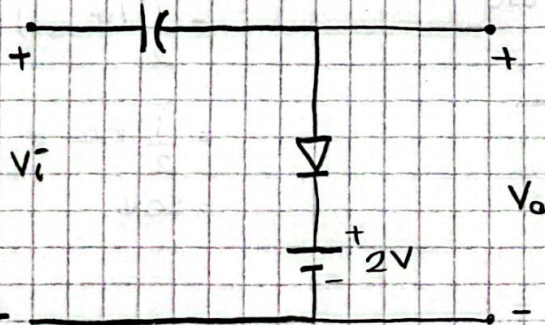

Yilhami Yilmaz

224410124

[Signature]